
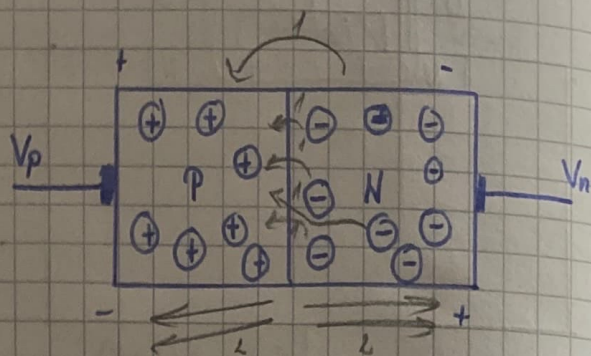


# LABORATORUL 2

## Dioda

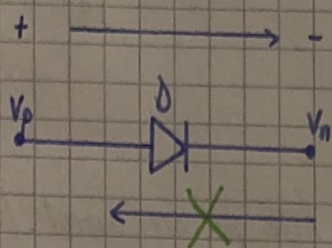

Cazuri:

$$1. \begin{cases} V_p > V_n \\ V > V_T, T\text{-prag} \end{cases}$$

$$V_T = 0,75 \text{ siliciu}$$

$$V_T = 0,3 \text{ germaniu}$$

$$2. V_p < V_n$$



Polarizare directă

g neg merg către cele poz.

Polarizare indirectă

g în general merg spre extremități

## REZULATOR MONOALTERNANTĂ

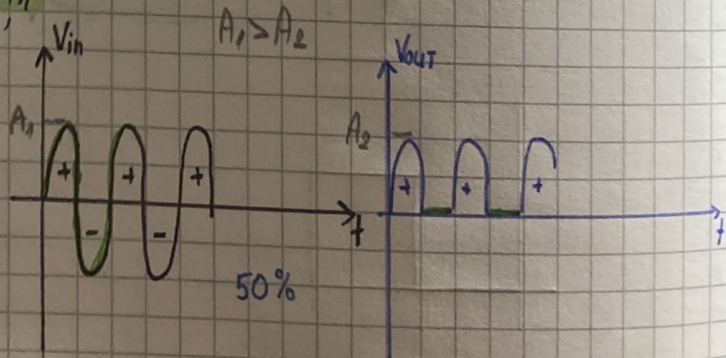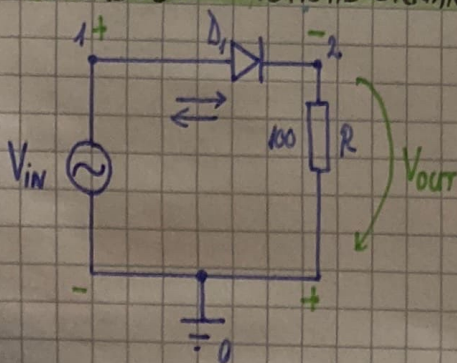

AimSpace

1	D1	1	2	Diodă Si
2	Model	Diodă Si	D	H = 1e-9

apoi 1e-9

6e-3

0.00001




$$V_{IN} = V(1) - V(0) \\ V(0) = 0 \text{ (că-i GND)} \quad \Rightarrow \quad V_{IN} = V(1)$$

$$V_{OUT} = V(2) - V(0) \\ V(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{OUT} = V(2)$$


Modul final:

- 1 Redresor Monoalternanță
- 2 D<sub>1</sub> 1 2 Diodă Si
- 3 Model Diodă Si D tt = 1e-9
- 4 R 2 0 100
- 5 VIN 1 0 DC 5 SIN(0 10 1k 0 0)

### REDRESOR DUBLĂ ALTERNANȚĂ

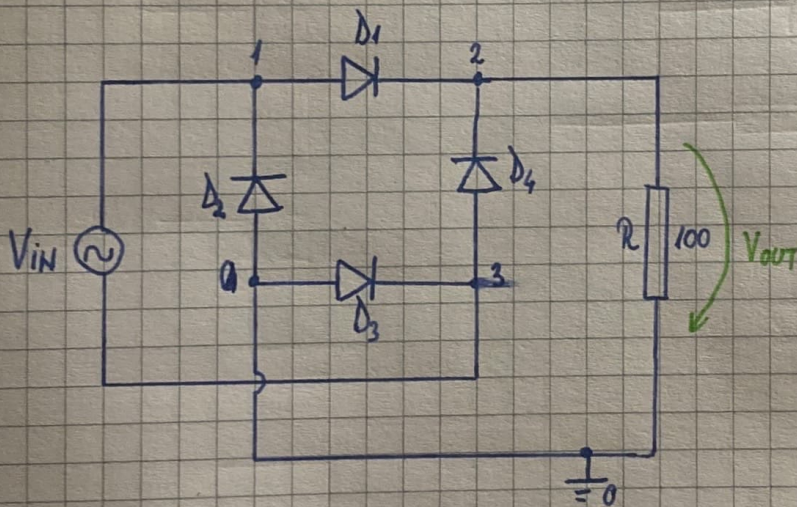

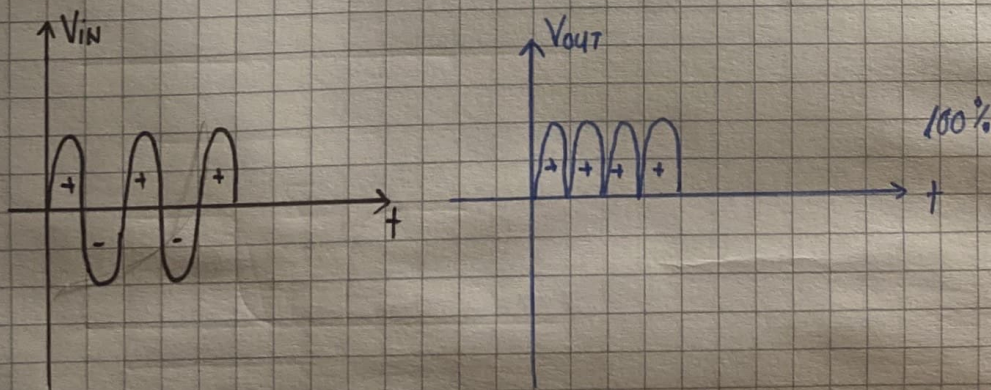$+\rightarrow- : D_1 D_3 / D_2 D_4$   
 $-\rightarrow+ : D_2 D_4 / D_1 D_3$   
 deschise / închise



$$V_{IN} = V(1) - V(3) \\ V_{OUT} = V(2) - V(0) \\ V(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{OUT} = V(2)$$